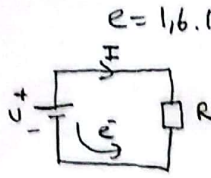


# Elektrik, Bil Müh İçin

$$Q = I \cdot t = n \cdot e$$

$$Akım = I = \frac{Q}{t}$$



$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$U = \frac{W}{Q}$$

$$V = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{A} \cdot \text{s}^3}$$

$$I = U \cdot G$$

↓  
İletkenlik (mho cm)

$$R = \frac{1}{G}$$

$$R = \frac{l}{A \cdot \sigma}$$

$$\text{Bakır} = 56 \text{ } \Omega$$

$$\text{Aluminyum} = 35 \text{ } \Omega$$

$$\text{Gümüş} = 62,5 \text{ } \Omega$$

$$\text{Altın} = 44 \text{ } \Omega$$

Örnek/1km uzunluğunda 16 mm<sup>2</sup> kesitinde olan bakır iletkenin ve bakır hattın direncini hesaplayınız


a)  $l = 1 \text{ km}$   
 $\rho = 56 \quad A = 16 \text{ mm}^2$

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{1000}{56 \cdot 16} = 1,116 \text{ } \Omega$$

b)  $l = 1 \text{ km}$   
 $\rho = 56 \quad A = 16 \text{ mm}^2$   
 $U_1 \quad U_2$   
 $l = 1 \text{ km}$

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{2 \cdot 1000}{56 \cdot 16} = 2,232 \text{ } \Omega$$


Yıldız ve Üçgen dönüşümleri

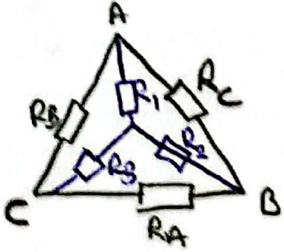

$$R_A = \frac{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_3 + R_3 \cdot R_2}{R_1}$$

$$R_B = \frac{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_3 + R_2 \cdot R_3}{R_2}$$

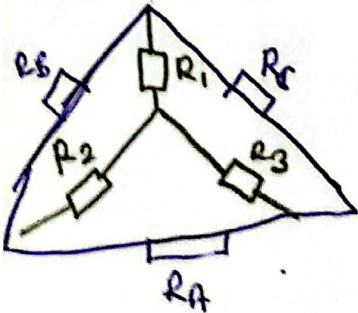
$$R_C = \frac{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_3 + R_2 \cdot R_3}{R_3}$$



$$R_1 = \frac{R_B \cdot R_C}{R_A + R_B + R_C}$$

$$R_2 = \frac{R_B \cdot R_A}{R_A + R_B + R_C}$$
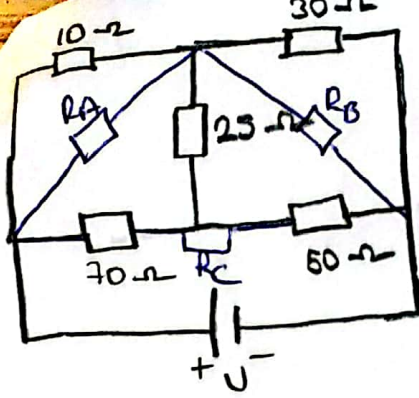
$$R_3 = \frac{R_C \cdot R_A}{R_A + R_B + R_C}$$





Eşdeğer Direnci Bulunuz

$$R_A = \frac{25 \cdot 70 + 25 \cdot 50 + 50 \cdot 70}{50} = 120 \Omega$$

$$R_B = \frac{25 \cdot 70 + 25 \cdot 50 + 50 \cdot 70}{70} = 92,85 \Omega$$
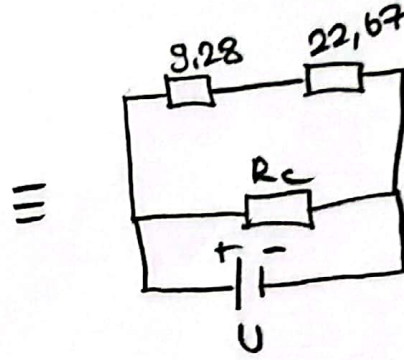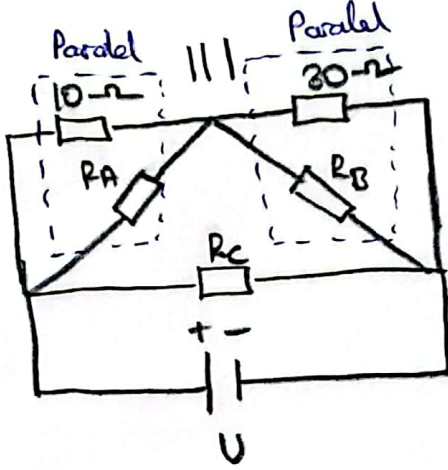
$$R_C = \frac{25 \cdot 70 + 25 \cdot 50 + 70 \cdot 50}{25} = 260 \Omega$$




$$R_{eq} = 28,46 \Omega$$

Kirchoff Yasaları



$$I_2 + I_5 = I_1 + I_3 + I_4$$

gelen akımlar çıkan akımlara eşittir

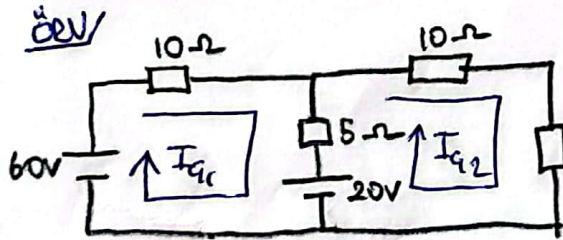

$$\textcircled{1} 10I_{q1} + 5I_{q1} + 20V - 5I_{q2} = 60V$$

$$\textcircled{2} 10I_{q2} + 5I_{q2} - 20V + 5I_{q2} - 5I_{q1} = 0$$

$$\textcircled{1} 15I_{q1} - 5I_{q2} = 40V$$

$$\textcircled{2} 20I_{q2} - 5I_{q1} = 20V$$

$$3/ \rightarrow$$


$$15I_{q1} - 5I_{q2} = 40$$

$$60I_{q2} - 15I_{q1} = 60$$

$$55I_{q2} = 100$$

$$I_{q2} = 1,81$$

$$I_{q1} = 3,27$$

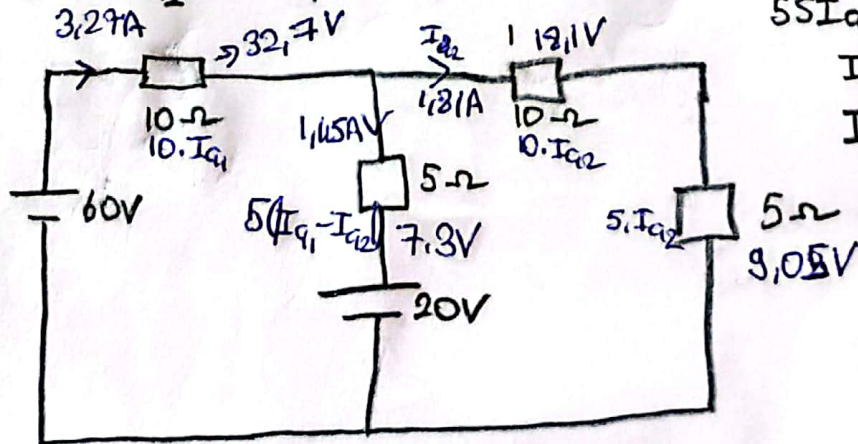






# Elektriksel Enerji ve Güç

$$E_e = U \cdot Q = U \cdot I \cdot t \quad \text{w.s} \neq \text{joule}$$

$$P_e = \frac{E_e}{t} = U \cdot I$$


## Tellegen Teoremi

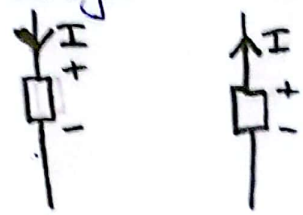

$$+P = U \cdot I \quad -P = U \cdot I$$

(Gekilen güç) (Verilen güç)

## Örnek

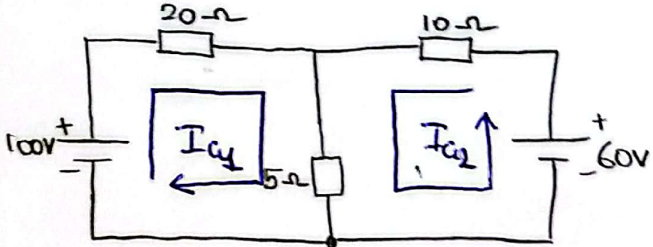

$$\textcircled{1} 100 = 20I_{a1} + 5I_{a1} + 5I_{a2}$$

$$\textcircled{2} 10I_{a2} + 5I_{a2} + 5I_{a1} = 60$$

$$\textcircled{1} \cdot 3 \rightarrow 25I_{a1} + 5I_{a2} = 100 \rightarrow -3 \times \rightarrow -75I_{a1} + 15I_{a2} = -300$$


$$\textcircled{2} 15I_{a2} + 5I_{a1} = 60 \rightarrow 15I_{a2} + 5I_{a1} = 60$$

$$-70I_{a1} = -240$$

$$I_{a1} = 3,428$$



$$I_{a2} = 2,86$$

$$P = U \cdot I$$

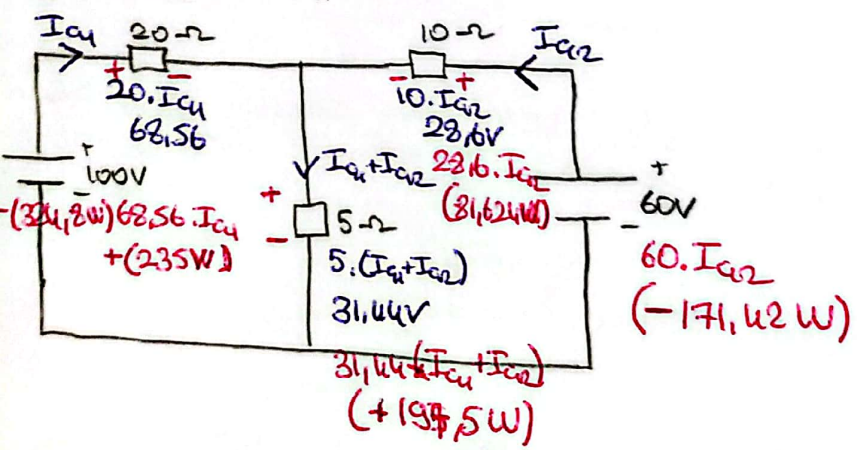

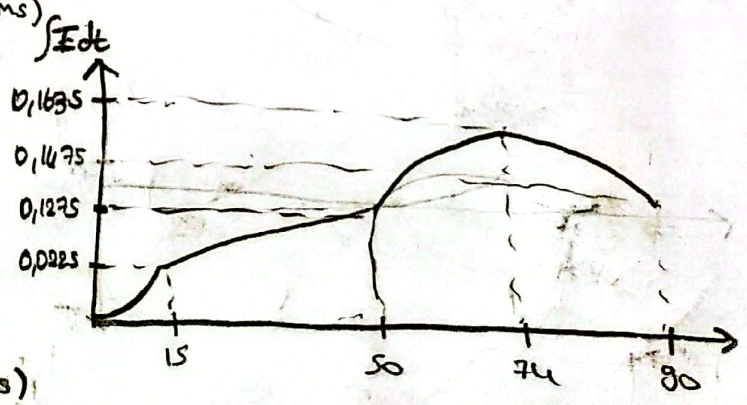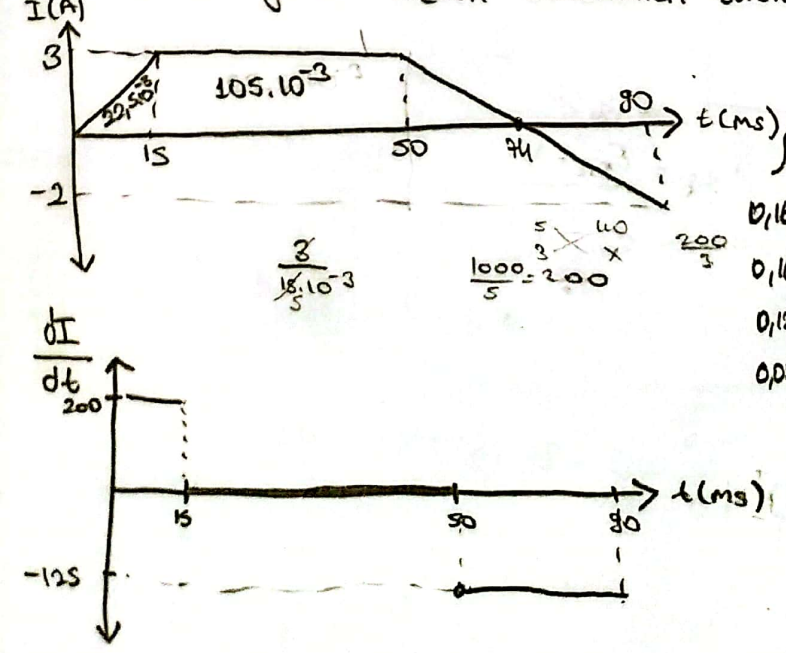
## Türev - Integral

Verilen Akımın türevini ve integralini zamana göre çizelim





## Devre Kaynağı

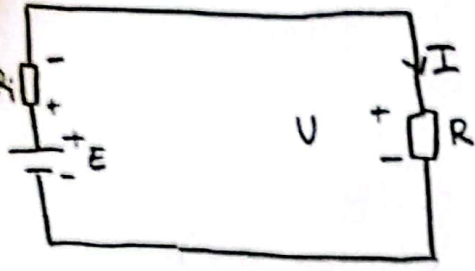

$$U_i = R_i \cdot I$$

$$U = E - \underbrace{R_i \cdot I}_{U_i}$$

→ iç dirençte düşen gerilim

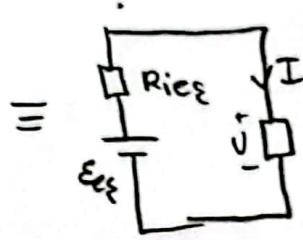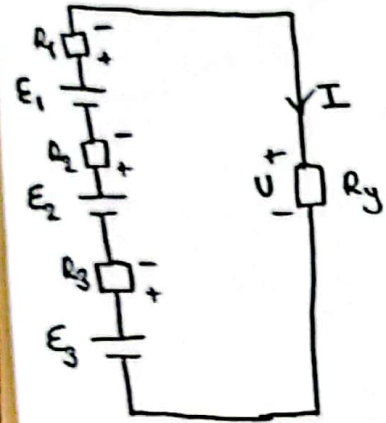



$$U = E_1 + E_2 + E_3 - I(R_1 + R_2 + R_3)$$

$$U = E_{eq} - R_{eq} \cdot I$$

$$R_{eq} = \frac{E_{eq} - U}{I}$$

4,5V - 2W nominal değerli lamba emk'sı 1,5V olan pillerle oluşturulan bir kaynaktan besleniyor her bir pilin uçlarındaki gerilim 1,4V'a düşmektedir.

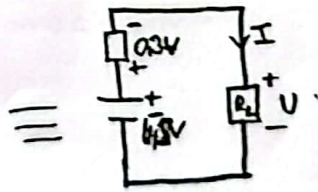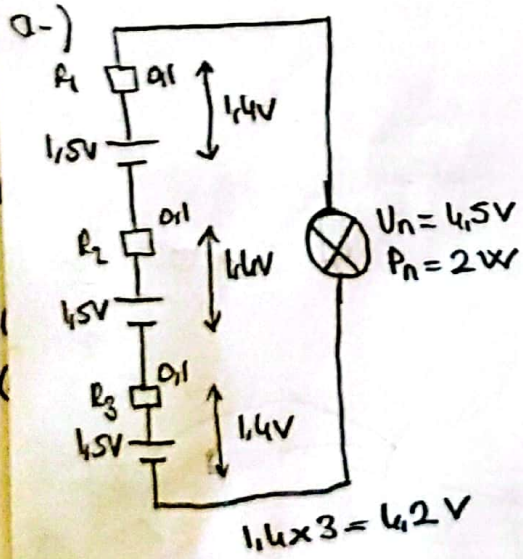- $E_2$  değeri iç direnci bulunuz
- Lambaya ve kaynağa ait ilişkin güçleri hesaplayınız



$$P_N = \frac{U_N^2}{R_L}$$

$$R_L = \frac{U_N^2}{P_N}$$

$$R_L = 10,125 \Omega$$


$$I = \frac{U}{R_L}$$

$$I = 0,444 A$$

$$R_{eq} = \frac{E_{eq} - U}{I}$$




$$\frac{4,5 - 4,2}{0,444} = 0,724 \Omega$$

b-)


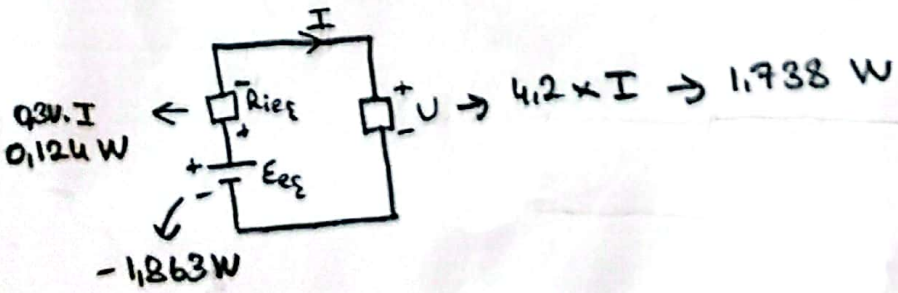






## Akım Kaynağı

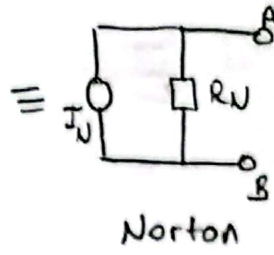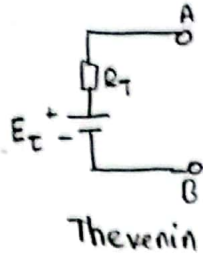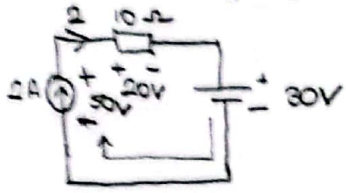

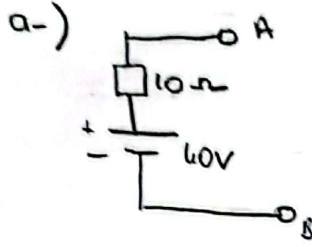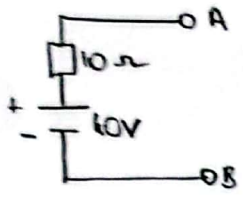- a) Aşağıda verilen Thevenin Eşdeğerinin Norton Eşdeğerini bulunuz  
 b) Her iki eşdeğer kaynağa 10Ω'lık direnç bağlayarak gerilimi ve akımı bulunuz




$$\frac{40}{10} = 4A$$

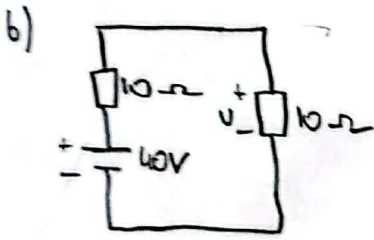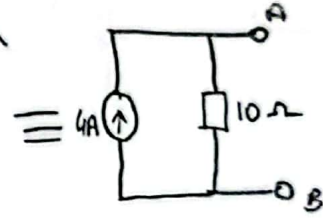




$$\frac{40}{20} = 2A$$

$$V = 20V$$

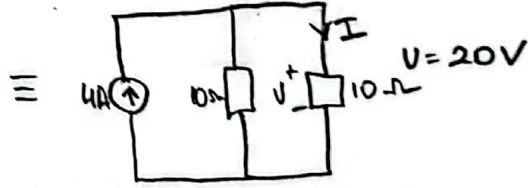

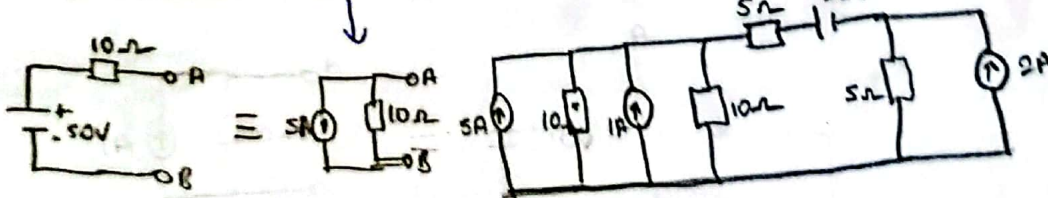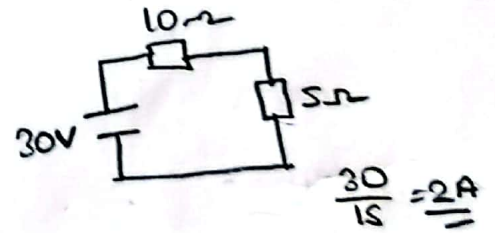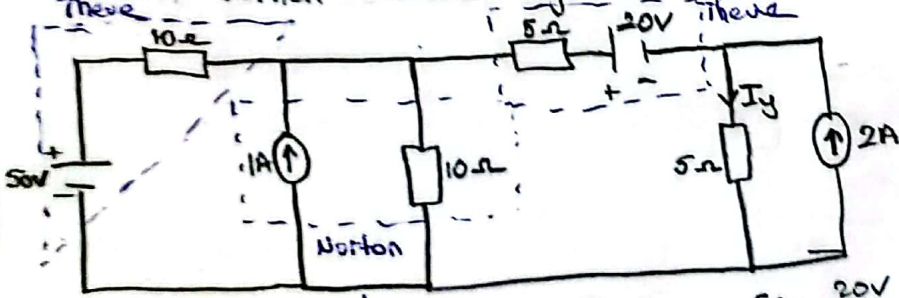
## Kaynak Dönüşümü

Yanda verilen devrede  $I_y$  akımını hesaplayınız




$$I_y = \frac{R_n}{R_n + R_y} \cdot I_n$$

$$I_y = \frac{10}{15} \cdot 3 = 2A$$

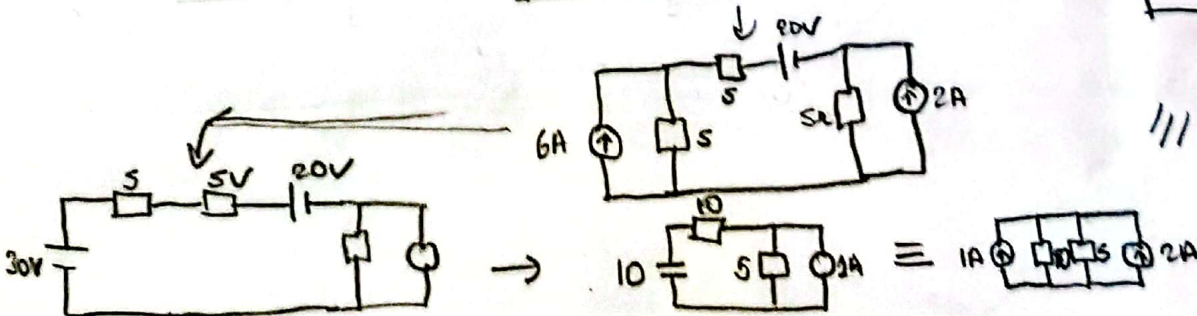

# Thévenin Teoremi

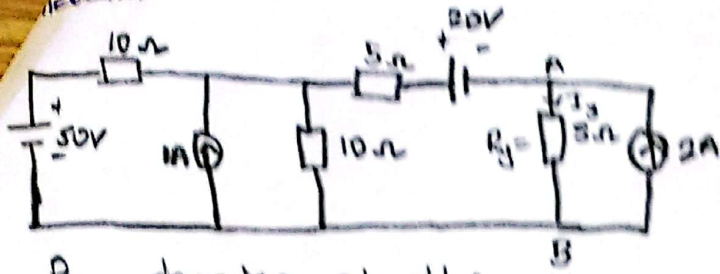


Thévenin Teoremiyle  $R_y$  nin akımını ( $I_y$ ) hesaplayınız

$R_y$  devreden çıkartılır


Kaynaklar devreden çıkartılıp kısa devre edilir

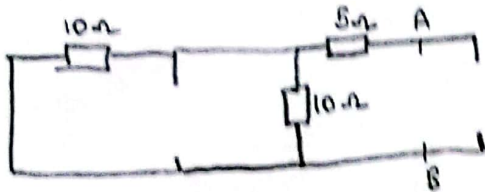Akım Kaynakları devreden çıkartılır uçları açık bırakılır




$$R_{eq} = R_T$$

$$R_T = 10\Omega$$

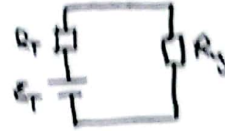

$E_T$  hesabı için  $R_y$  devreden çıkartılır A-B arası gerilim

hesaplanır

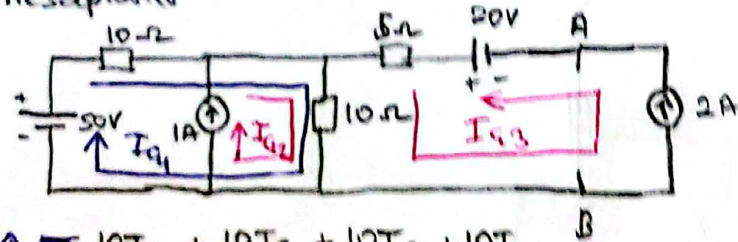

$$\textcircled{1} \quad 10I_{a1} + 10I_{a1} + 10I_{a2} + 10I_{a3}$$



$$20I_{a1} + 10I_{a2} + 10I_{a3} = 50$$

$$\textcircled{2} = I_{a2} = 1A$$

$$\textcircled{3} = I_{a3} = 2A$$

$$20I_{a1} + \underbrace{10 \cdot 1 + 10 \cdot 2}_{20} = 50 \quad \begin{matrix} 20I_{a1} = 30 \\ I_{a1} = 1.5A \end{matrix}$$


$$V_{AB} = E_T = 30V$$

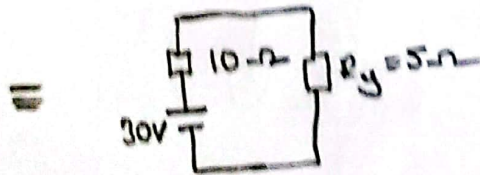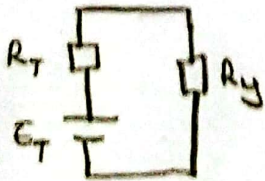

$$\frac{30}{10+5} = 2A \quad I_y = 2A$$




## Norton Teoremi

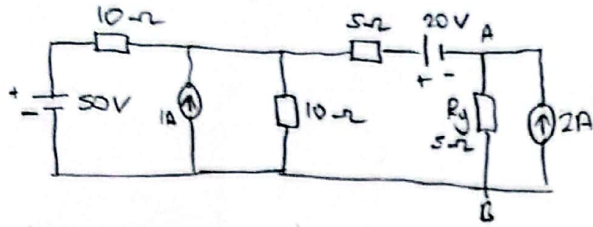


$R_y$  devreden çıkartılır  
Kaynaklar devreden çıkartılıp Kıvadana edilir  
Akım kaynakları devreden çıkartılır uçları boş bırakılır

a)  $R_y = ?$

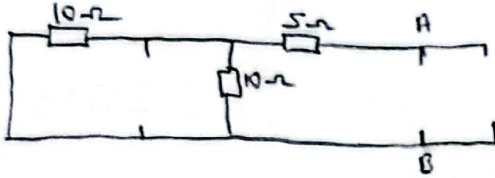

$$R_y = 10 \Omega$$

b)  $I_N = ?$

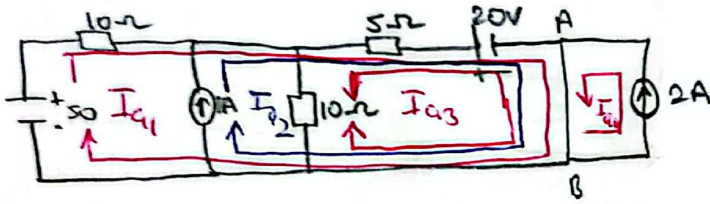

- ①  $15I_1 + 5I_2 + 5I_3 + 20 - 50 = 0$
- ②  $I_2 = 1A$
- ③  $15I_3 + 5I_1 + 5I_2 = -20$
- ④  $I_4 = 2A$

$$I_1 = 2,5A \quad I_2 = 1A \quad I_3 = -2,5A$$

$$I_4 = 2A$$

$$I_N = I_1 + I_2 + I_3 + I_4$$

$$I_N = 3A$$



$$I_y = \frac{R_N}{R_N + R_y} \cdot I_N = \frac{10}{10 + 5} \cdot 3 = 2A$$


$$V = \frac{R_N \cdot R_y}{R_N + R_y} \cdot I_N$$

$$I_y = \frac{V}{R_y}$$


## Süperpozisyon Teoremi

Her seferinde Tek bir kaynaka devrede biratılarak çözüm yapılır, gözönlerini gözönü toplama Akımı verir

## Kondansör (Kapasitör)

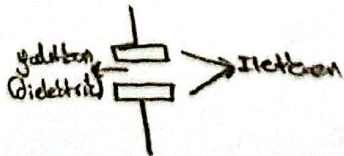

$$\epsilon = C$$

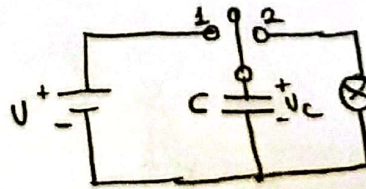

$$S = 0 \rightarrow V_c = 0$$

$$S = 1 \rightarrow V_c = 0 \rightarrow \text{Şarj} \rightarrow V$$

$$S = 0 \rightarrow V_c = V$$

$$S = 2 \rightarrow V_c = V \rightarrow \text{Deşarj} \rightarrow 0$$


Isık çıkar

$$Q = C \cdot V$$

→ Birimi Farad'dır

$$F = \frac{C}{m^2}$$
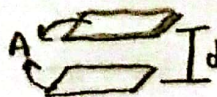
$$C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{A}{d}$$



$\epsilon_0$  = boşluğun dielektrik sabiti

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m}$$


$\epsilon_r$  = Bağıl dielektrik sabiti

$$\epsilon_r(\text{Hava}) = 1$$



Kondansatörde Biriken enerji ( $E_c$ )

$$E_c = \frac{1}{2} C \cdot U^2$$

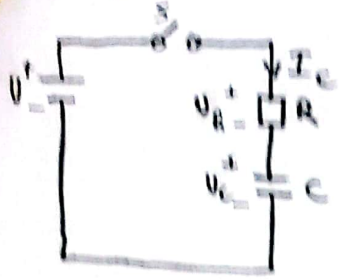

$$U_R + U_c = U \rightarrow I_c \cdot R + \frac{1}{C} \int I_c dt = U$$



$$I_c = \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$U_c = U(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

$$\tau = RC$$

$$I_c = \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$U_c = U(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

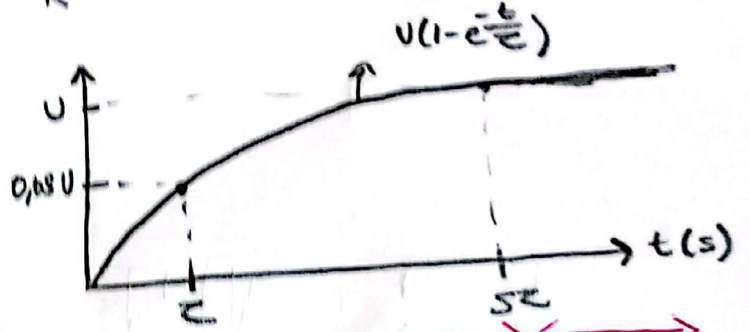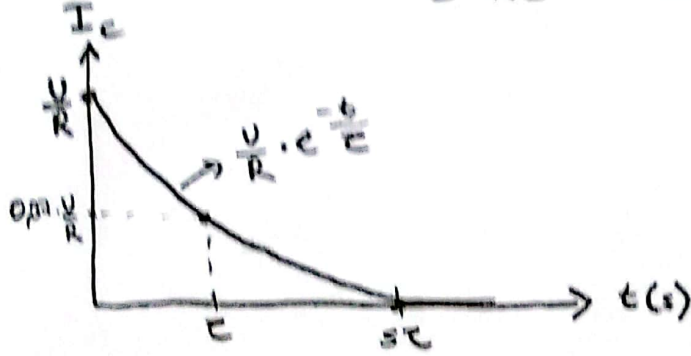

Geçici Hal Sürekli Hal

ÖRNEK 100 V'a doldurulmuş 1 mF kapasiteli kondansatörün uçları arasına 25 ohm değerli direnç bağlanıyor. Kondansatör gerilimini ve akımını zamanı ölçerek çiziniz.




$$\tau = R \cdot C$$

$$\tau = 25 \cdot 1 \cdot 10^{-3} = 25 \cdot 10^{-3} \rightarrow 25 \text{ ms}$$


$$5\tau = 125 \text{ ms}$$

$$I_c = -I_R$$


$$-\frac{100}{25} = -4 \text{ A}$$

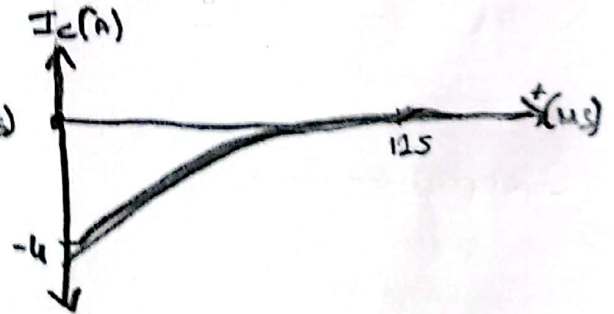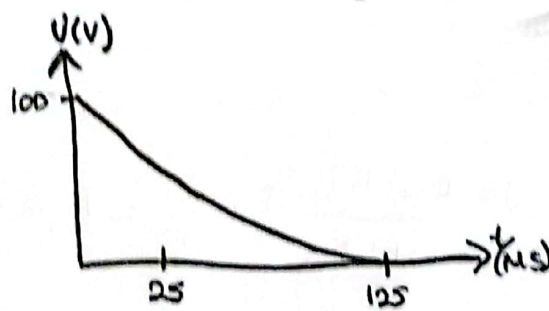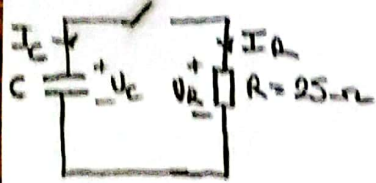

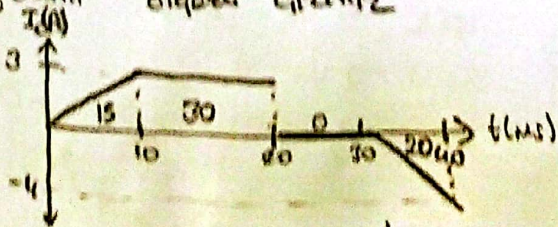1 mF değerindeki kondansatörden aşağıda verilen şekilde akım geçerse kondansatör geriliminin değeri ölçüldü çiziniz.




Integral

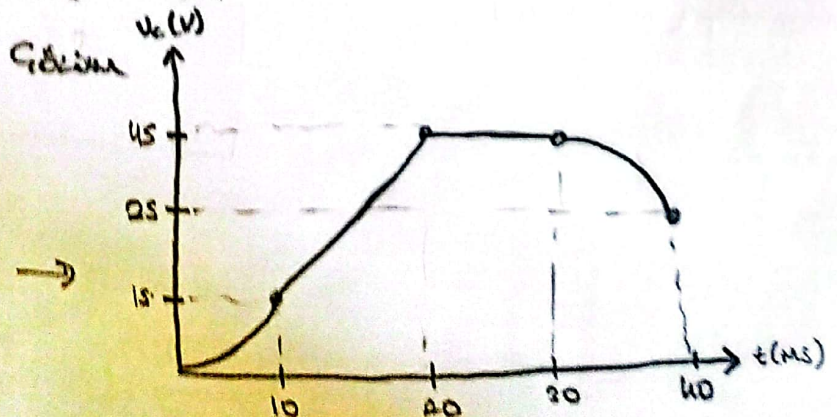



Aşağıdaki devrede  $t=0$ 'da  $S_1$  anahtarı kapatılıyor 60 ms sonra  $S_1$  açılıp  $S_2$  kapatılıyor


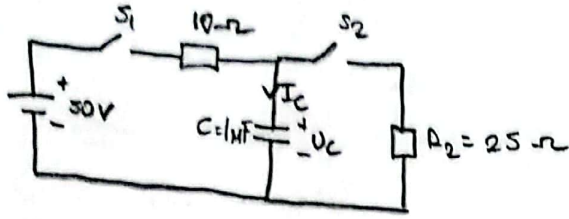
- 200 ms sürecinde kondansör gerilimini ve akımını çizin
- $U_C$ 'nin 40V'dan geçtiği  $t$  değerlerini hesaplayınız
- $I_C$ 'nin 10ms'deki ve 80 ms'deki değerlerini bulunuz



$$a-) \tau_1 = R_1 \cdot C = 10 \cdot 10^{-3} = 10 \text{ ms}$$

$$\tau_2 = R_2 \cdot C = 25 \text{ ms}$$
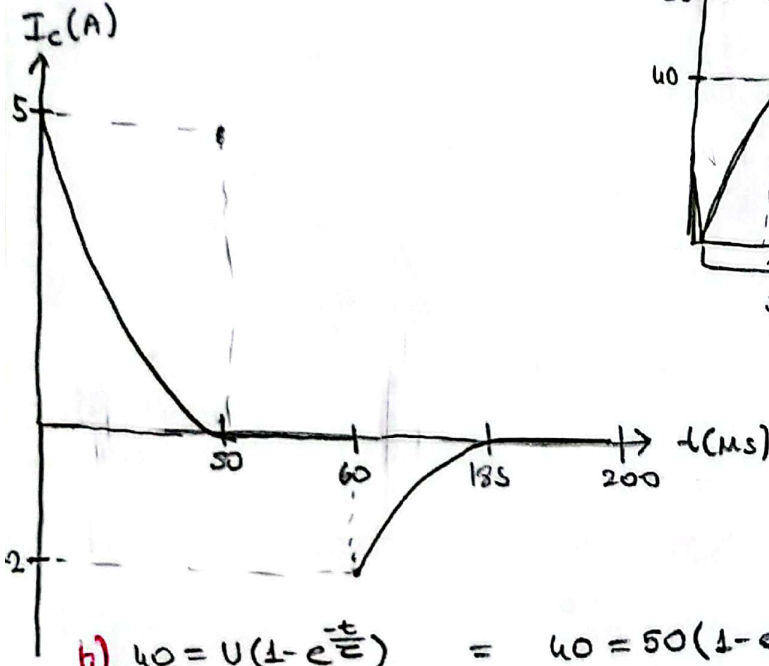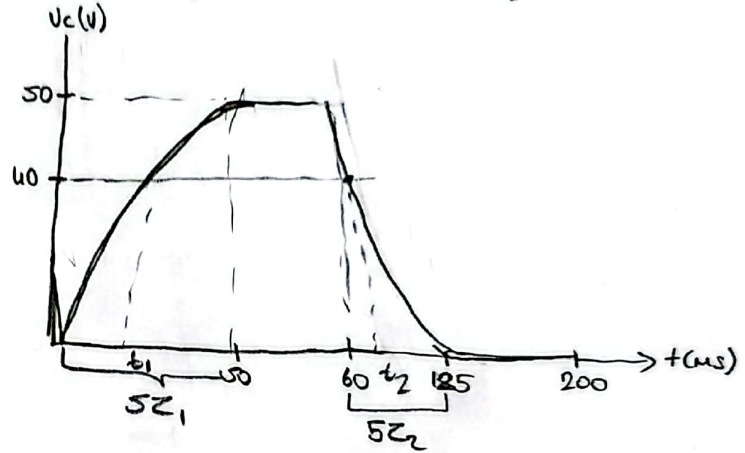
$$5\tau_1 = 50 \text{ ms} \quad 5\tau_2 = 125 \text{ ms}$$



$$b) 40 = 50(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = 40 = 50(1 - e^{-\frac{t_1}{10}}) = \frac{40}{50} - 1 = (-e^{-\frac{t_1}{10}})$$

$$\frac{1}{5} = e^{-\frac{t_1}{10}} \quad \frac{1}{5} = e^{-\frac{t_1}{10}}$$

$$\ln \frac{1}{5} = -\frac{t_1}{10}$$

$$16.09 \text{ ms} = t_1$$

$$40 = 50 e^{-\frac{t_2 - 60}{25}}$$

$$\ln \frac{40}{50} = -\frac{(t_2 - 60)}{25} \quad t_2 = 65.57 \text{ ms}$$

$$c) 5 \cdot e^{-\frac{t_1}{10}}$$

$$5 \cdot e^{-\frac{10}{10}} = 1.838 \text{ A}$$



$$-2 \cdot e^{-\frac{(80-60)}{25}}$$

$$-2 \cdot e^{-\frac{20}{25}} = -0.838 \text{ A}$$

# Manyetik Alan

$$B = \frac{\Phi}{A} = \text{Tesla (T)}$$

B → Manyetik Alan yoğunluğu

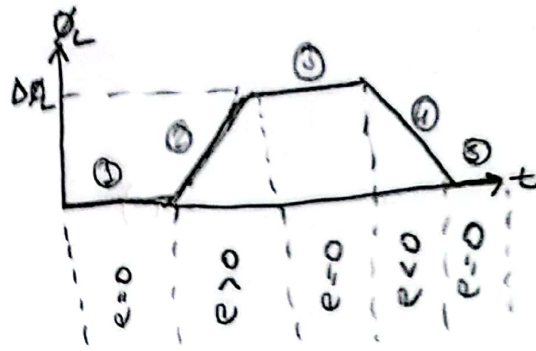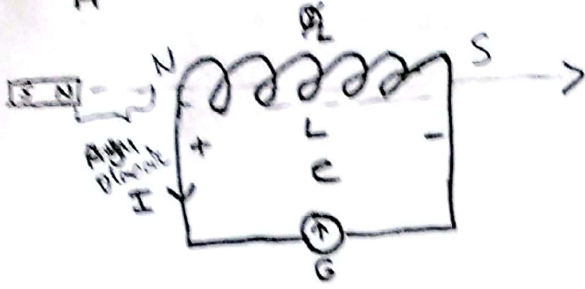

- ① Sabit manyetik alan (Değişim yok)
- ② Manyetik alan sabit hızla bobin içinden geçiyor
- ③ Manyetik alan bobin içinde sabit kalıyor
- ④ Sabit hızla bobin dışından geçiyor
- ⑤ Sabit manyetik alan (Değişim yok)


İNDÜKSİYON BAĞLANTISI

$$\epsilon = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

N → Sarım sayısı



Özindüksiyon ve Özindüktans

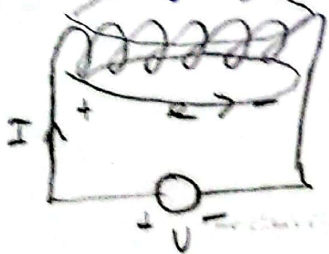

$$\epsilon = -L \frac{dI}{dt}$$



L = Özindüktans birimi Henry (H)

$$H = \frac{V \cdot s}{A}$$

İndüktans Enerjisi

$$E_M = \frac{1}{2} L \cdot I^2$$

$$\Phi = L \cdot I$$

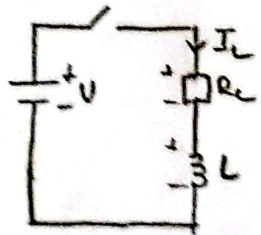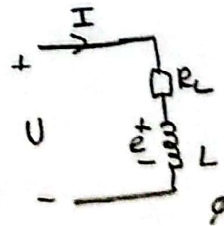


$$U_R + U_L = U$$

$$I_L \cdot R + L \frac{dI_L}{dt} = U$$

$$I_L = \frac{U}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$U_L = U \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$



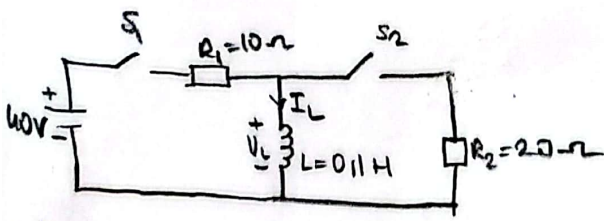

Q)  $t=0$  'da  $S_1$  kapatılıyor,  $t=60\text{ ms}$  'da  $S_2$  kapatılıp  $S_1$  açılıyor ilk  $100\text{ ms}$  için indüktansın akımını ve gerilimini zamanı göre ölçekli çiziniz

b)  $t=20\text{ ms}$  'deki  $V_L$  değerini bulunuz

c)  $I_L$  'nin  $3\text{ A}$  'den geçtiği  $t$  değerini bulunuz



a-)  $\tau_1 = \frac{L}{R_1} = \frac{0.1}{10} = 0.01 \rightarrow 10\text{ ms}$

$5\tau_1 = 50\text{ ms}$

$\tau_2 = \frac{L}{R_2} = 0.005$

$\tau_2 = 5\text{ ms}$

$5\tau_2 = 25\text{ ms}$

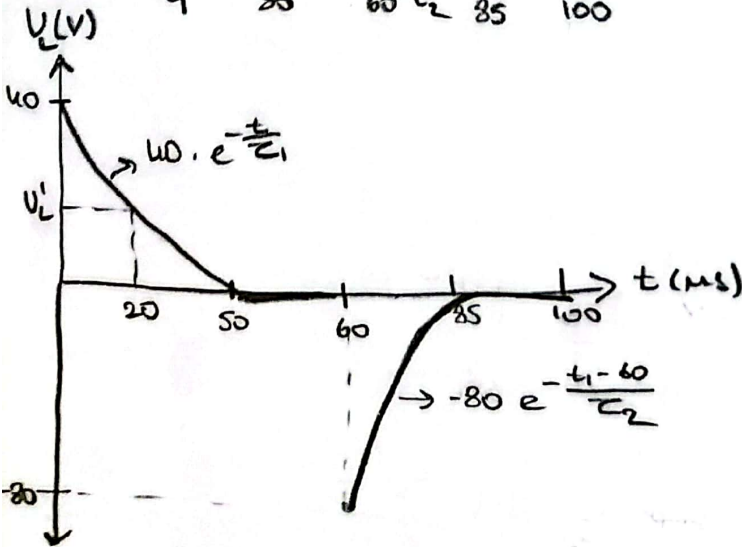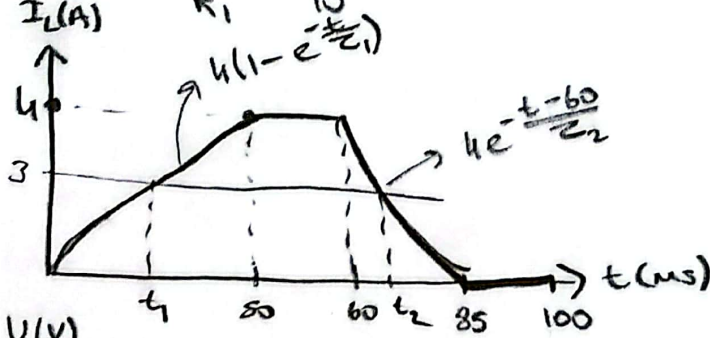

b-)  $40 \cdot e^{-\frac{20}{10}} = 5.413\text{ V}$

c-)  $3 = 4(1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}})$

$\frac{3}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = e^{-\frac{t}{10}}$

$\ln \frac{1}{4} = -\frac{t}{10} \quad t = 13.86\text{ ms}$

$3 = 4e^{-\frac{(t_1 - 60)}{\tau_2}}$

$-\ln \frac{3}{4} = \frac{t_1 - 60}{5}$


$t_2 = 61.43\text{ ms}$

$L = 1\text{ H}$

$V_L = 100 \sin(20t + 45^\circ)\text{ V}$

$V_L$  'yi ve  $I_L$  'yi  $\omega$  'ya göre çiziniz

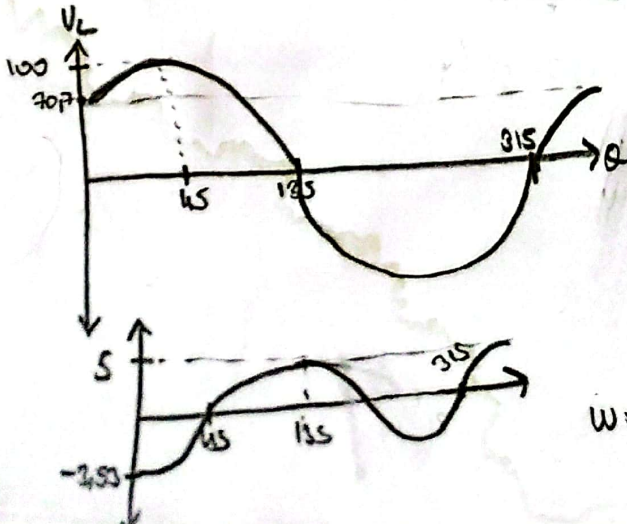$t=0 \quad 100 \sin(45^\circ) = 70.7\text{ V}$



$X_L = \omega \cdot L$

$X_L = 20 \cdot 1 = 20\text{ }\Omega$


$I_{Lm} = \frac{V_{Lm}}{X_L} = \frac{100}{20} = 5\text{ A}$

$I_L(t) = 5 \cdot \sin(\omega t - 45^\circ)$

$\omega = \frac{2\pi}{T}$


$20 = \frac{2 \cdot 3.14}{T}$

$T = 318\text{ ms}$

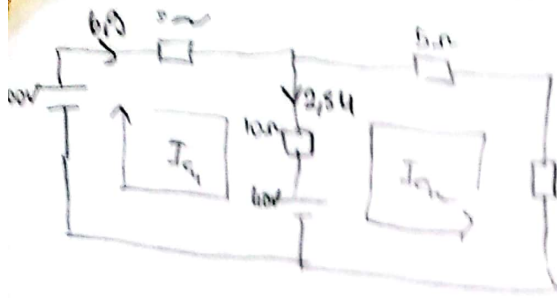


$$\begin{aligned} 2/15 I_{a1} + 10 I_{a2} &= 10 \\ -3/25 I_{a2} + 10 I_{a1} &= -10 \end{aligned}$$

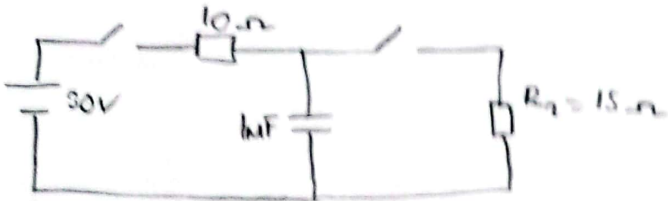
$$\begin{aligned} 30 I_{a1} + 20 I_{a2} &= 120 \\ -4.5 I_{a2} - 30 I_{a1} &= 120 \end{aligned} \quad \begin{aligned} I_{a1} &= -4.76 \\ I_{a2} &= 6.73 \end{aligned}$$


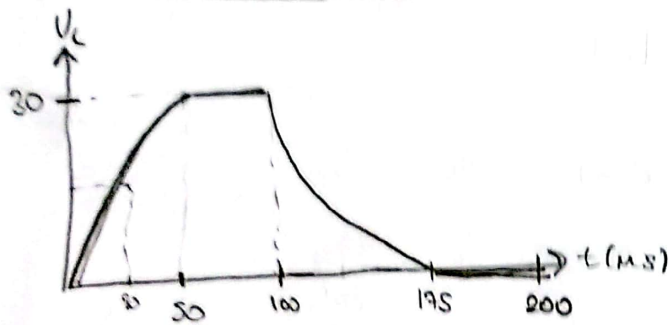
$$\begin{aligned} a) \quad \tau_1 &= 10 \text{ ms} & \tau_2 &= 15 \text{ ms} \\ 5\tau_1 &= 50 \text{ ms} & 5\tau_2 &= 75 \text{ ms} \end{aligned}$$


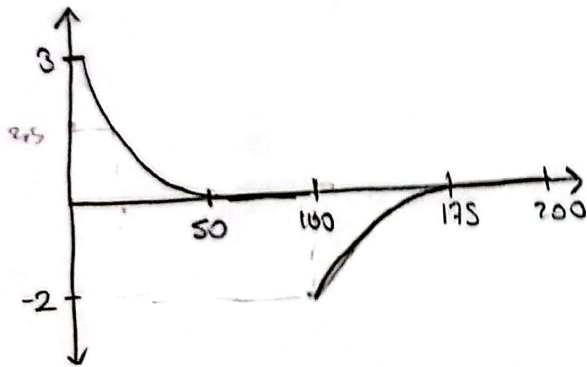
$$\begin{aligned} U_L &= U(1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}}) \\ I_L &= I e^{-\frac{t}{\tau_2}} \end{aligned}$$



$U_2 = \text{Zeker Zehabresi}$

a) Emperansını, güç kod sayısını ve abını hesaplayın

Emperans =  $|Z|$

$x_L = \omega \cdot L \rightarrow 0.2$

$Z = \sqrt{R^2 + x_L^2} = \sqrt{50^2 + 62.8^2} = 80.27 \Omega$

$I = \frac{U}{|Z|} \rightarrow \frac{220}{80.29} = 2.74$

$\cos \varphi = \frac{R}{|Z|} = \cos \varphi = 0.62 \quad \varphi = 51.63$

b) Aktif ve Reaktif Güçleri hesaplayın

$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi \quad 220 \cdot 2.74 \cdot 0.62 = 373.96$

$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi \quad 220 \cdot 2.74 \cdot 0.78 = 472.93$